

問題 1

平面図形の重心の求め方について理解していることを確認する。

問題 2

はりにおけるせん断力および曲げモーメントの基本事項を理解していることを確認する。

問題 3

- (1) Y- Δ 変換を理解していることを確認する。
- (2) 合成抵抗や電流，電圧などの求め方を理解していることを確認する。
- (3) キルヒホッフの法則を用いた電流の求め方を理解していることを確認する。

問題 4

ブリッジ回路を用いて未知のインピーダンスを求められることを確認する。